

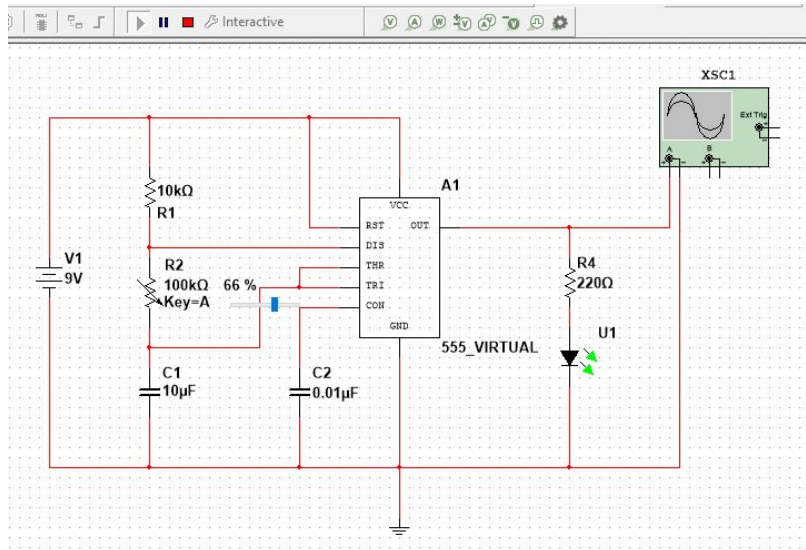


DACD LAB EXPERIMENT 8


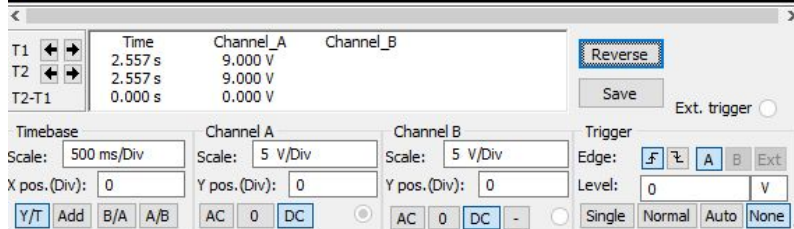
1) Design 1Hz Clock Waveform using 555 Timer IC.




Oscilloscope-XSC1

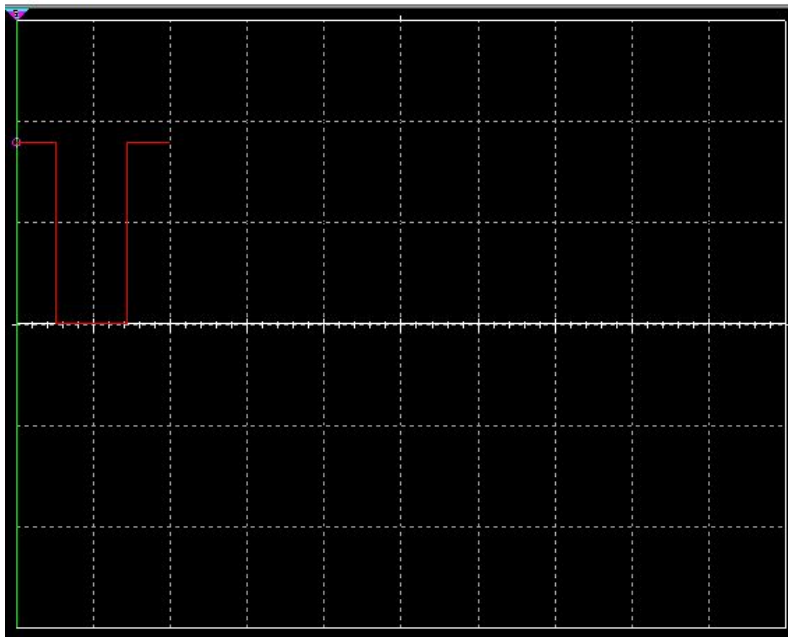

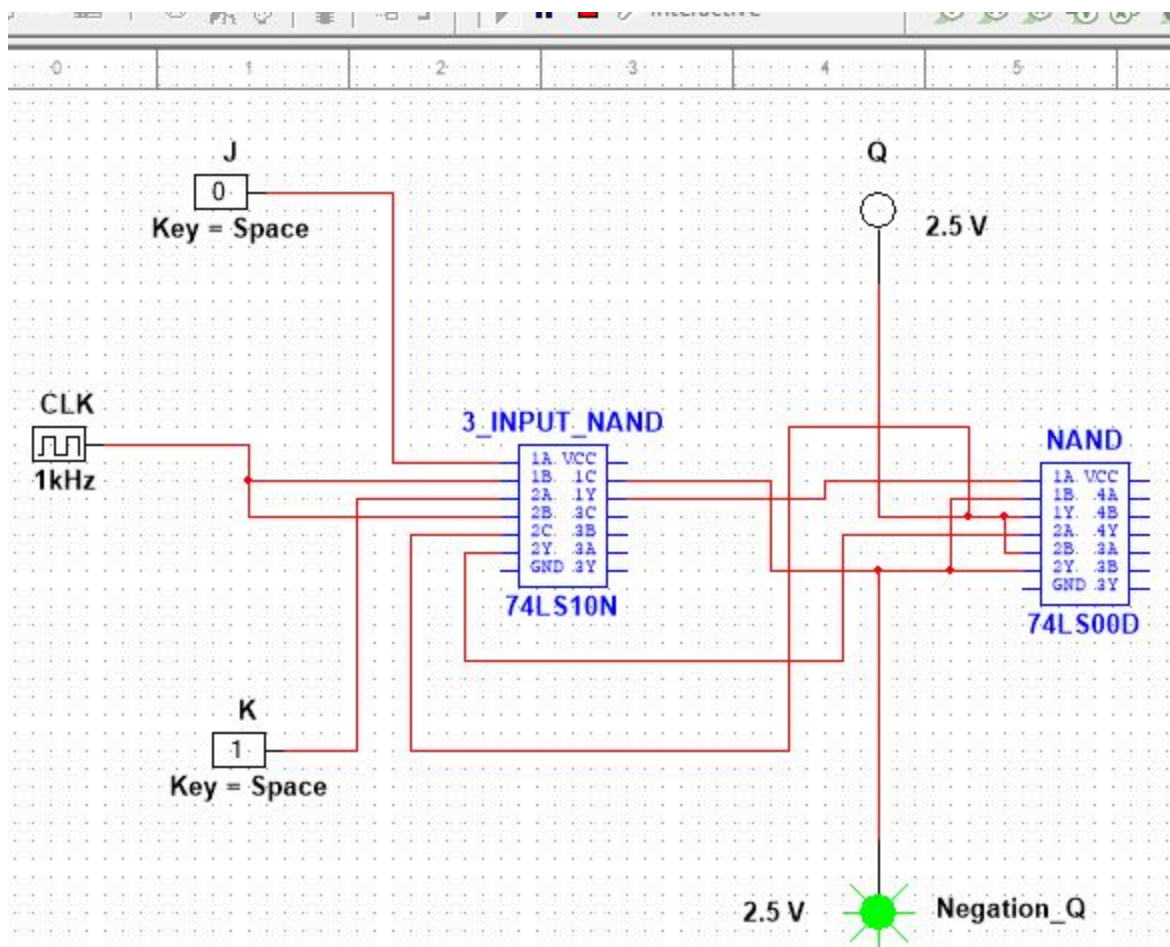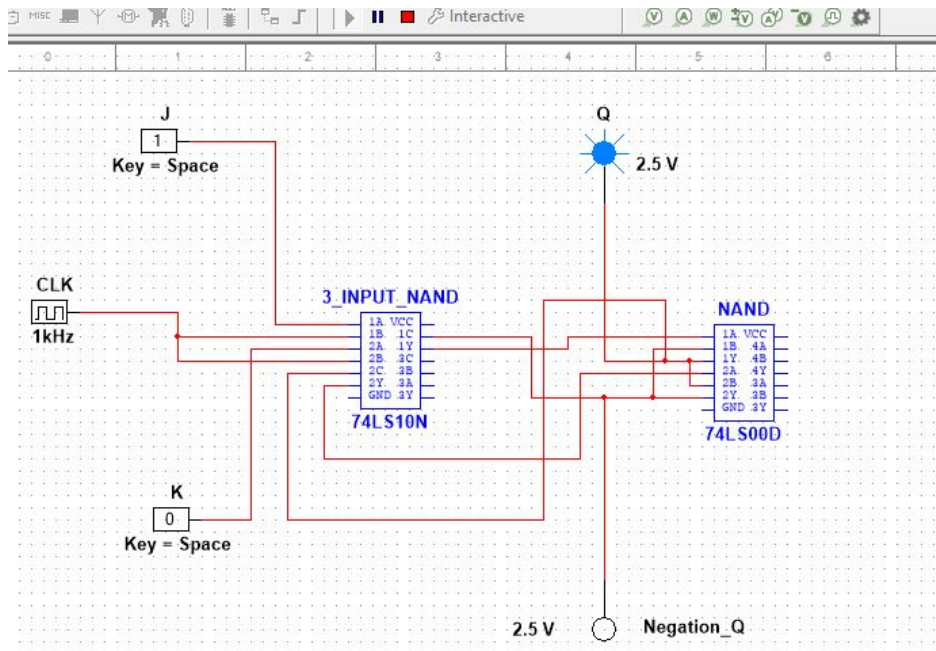2) Design JK FlipFlop using NAND or NOR gates ICs.



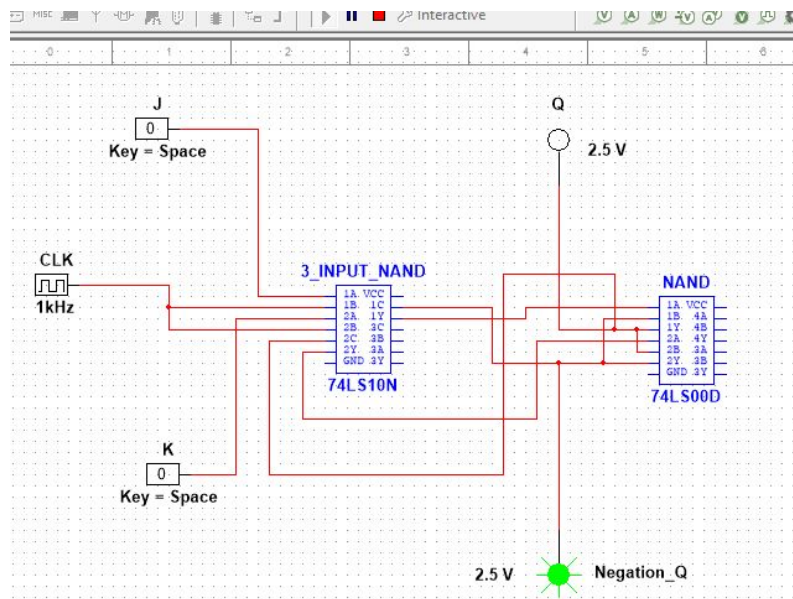

Below images show toggling

